

Problem 1


Min $\rightarrow -21 \rightarrow x = 4$
 Max $\rightarrow 63 \rightarrow x = -8$

32 16 8 4 2 1
 -64 32 16 8 4 2 1

$Y = (-7) \cdot (x-1)$
 \hookrightarrow 4-bit signed

$x_{\min} = -8$

Max $\rightarrow 4$

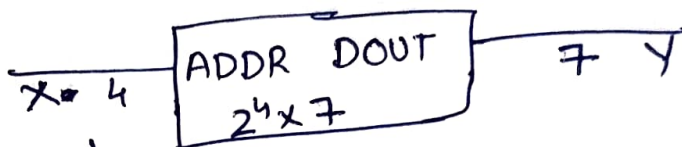


γ binary Signed γ


x	γ binary Signed	γ
-8	0111111	63
-7	0111000	56
-6	0110001	49
-5	0101010	42
-4	0100011	35
-3	0011100	28
-2	0010101	21
-1	0001110	14
0	0000111	7
1	0000000	0
2	11101001	-7
3	1110100	-14
4	1101011	-21

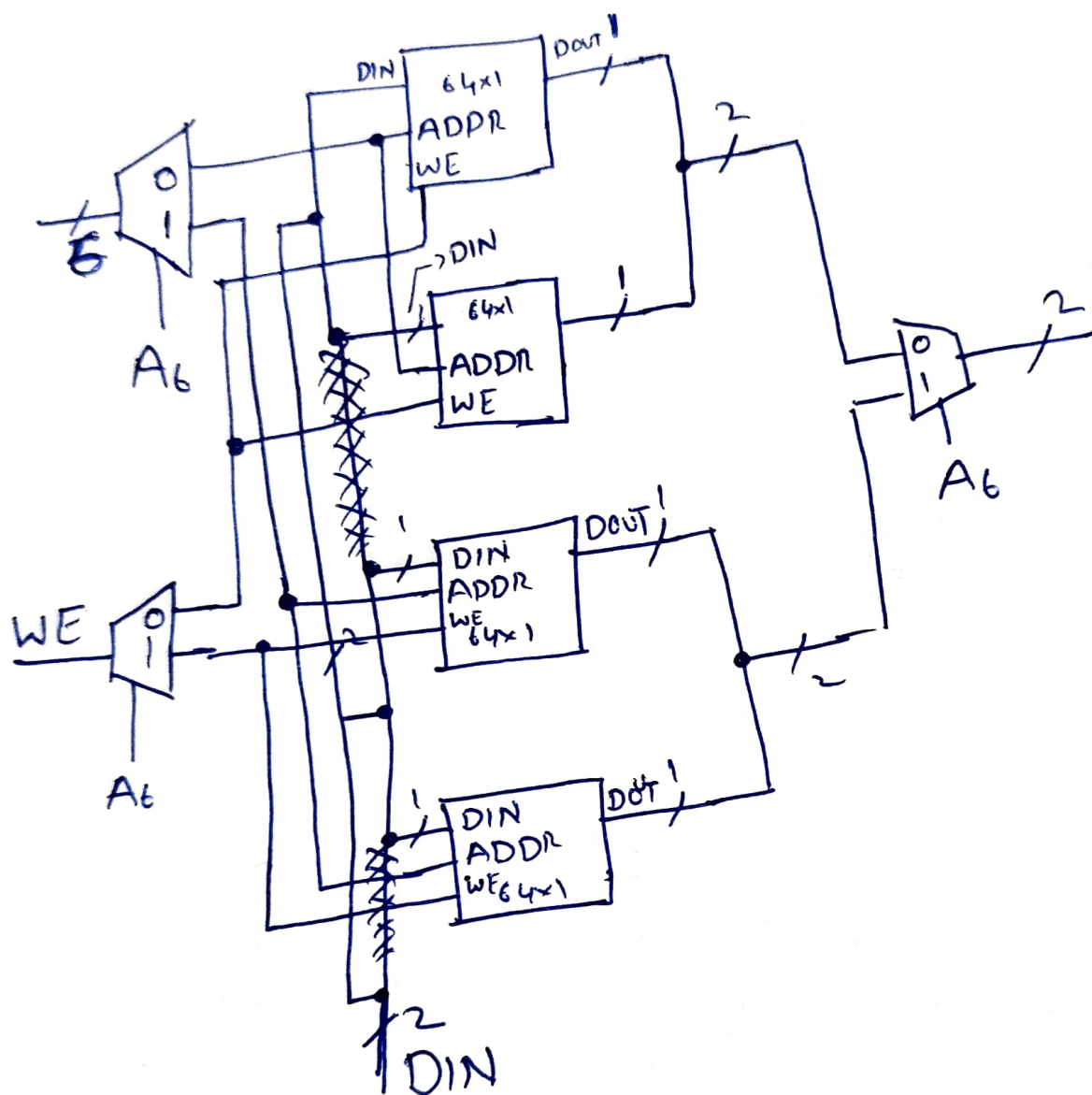Problem-2


A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0
 64 32 16 8 4 2 1



Problem-4 96-16 bit PISO

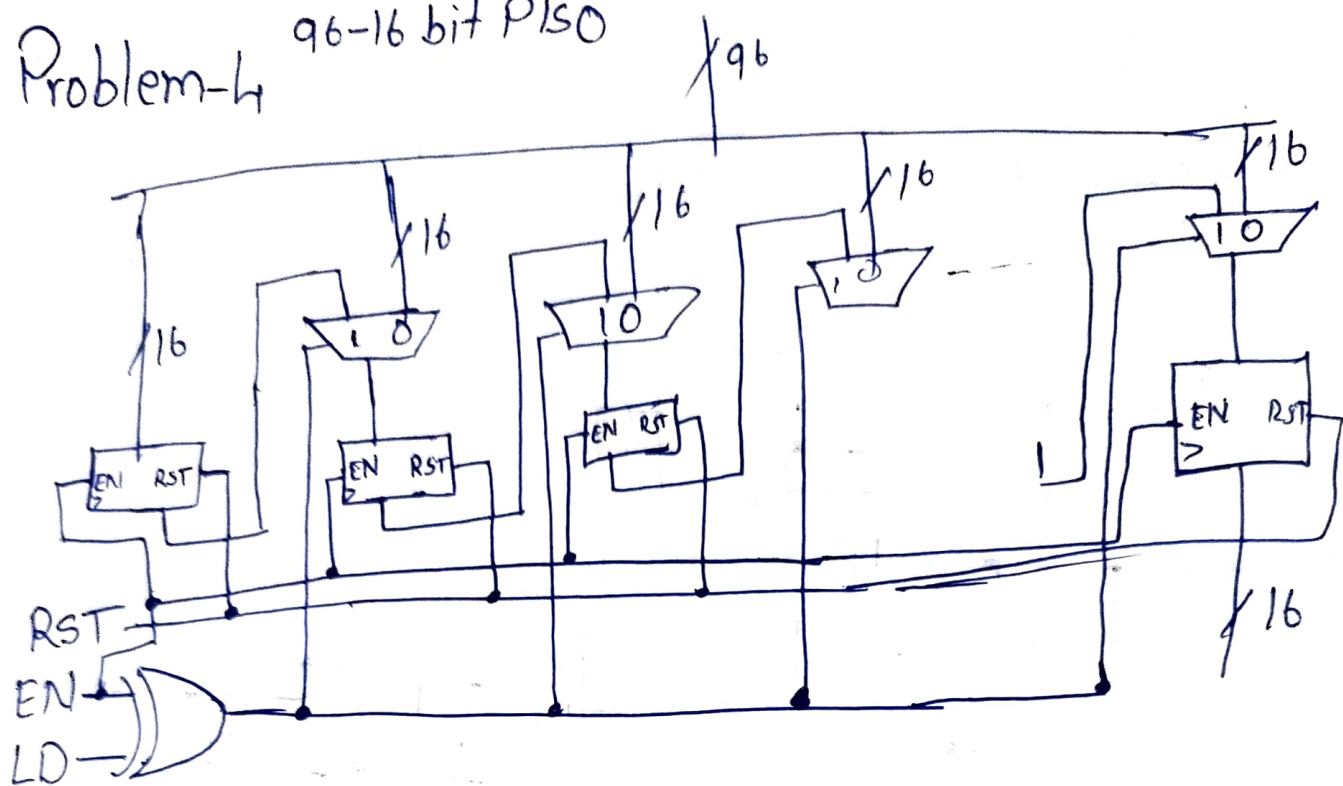

Problem 5. 4-28 bit SISO

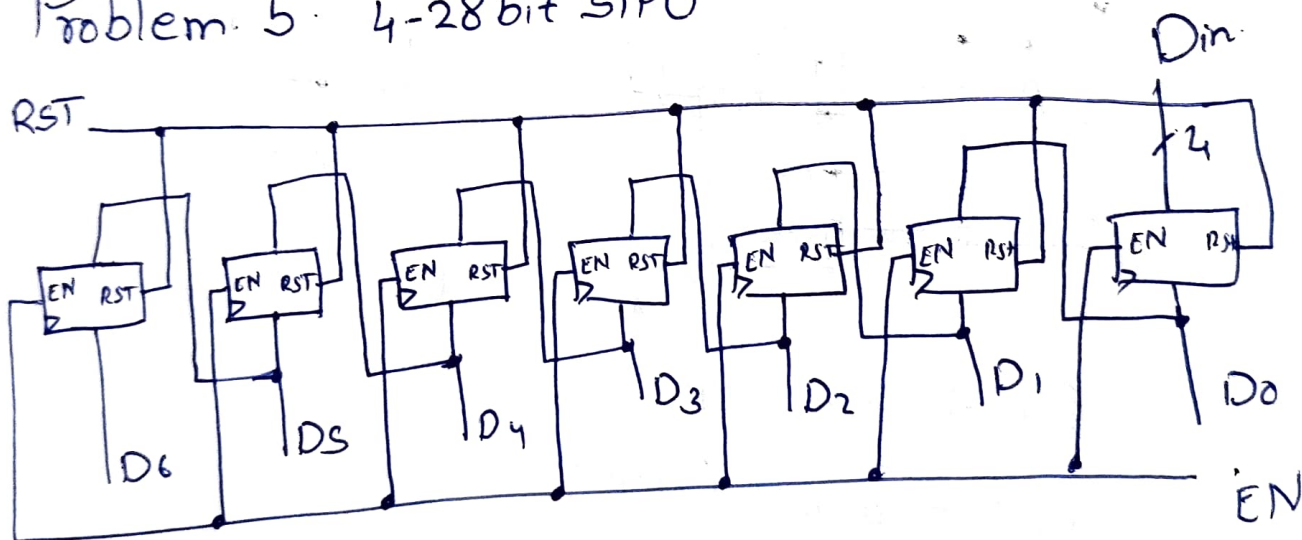


Cycle: $1 \rightarrow RST: 1 \rightarrow 0 = \text{0000000000000000}$
 $R = 0, S = 1, T = 0 \quad D_0 \rightarrow 1101$



cycle 2 $\rightarrow RSTO \rightarrow ENI \rightarrow Q = D0 \rightarrow 1101$

Cycle 3 $\rightarrow RST 0 \rightarrow EN 1 \rightarrow Q = D_0 \rightarrow 1110$
 $D_1 \rightarrow 1101$


Problem 6

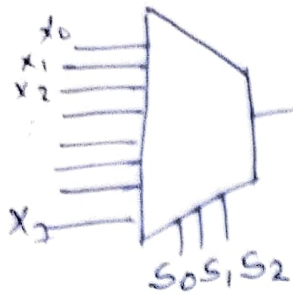

y using tri-state buffer.

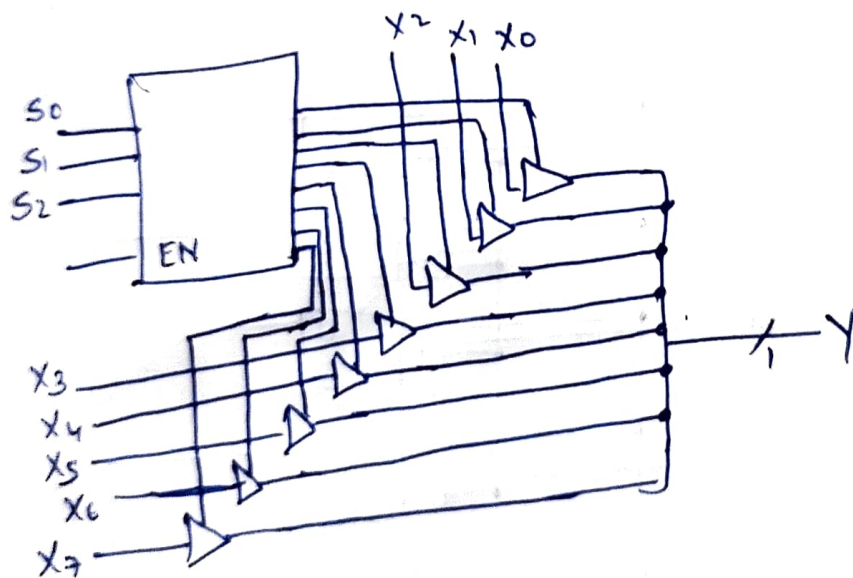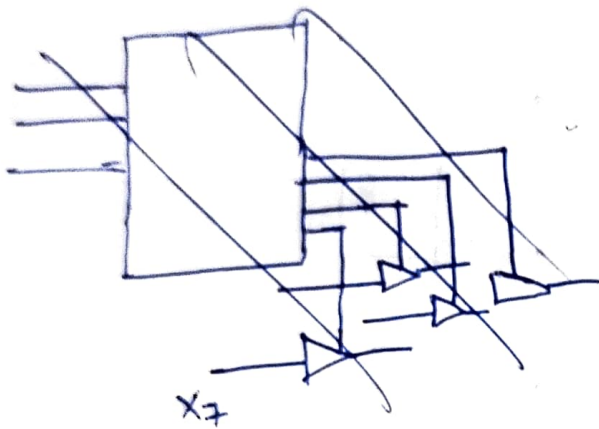

Problem 7.

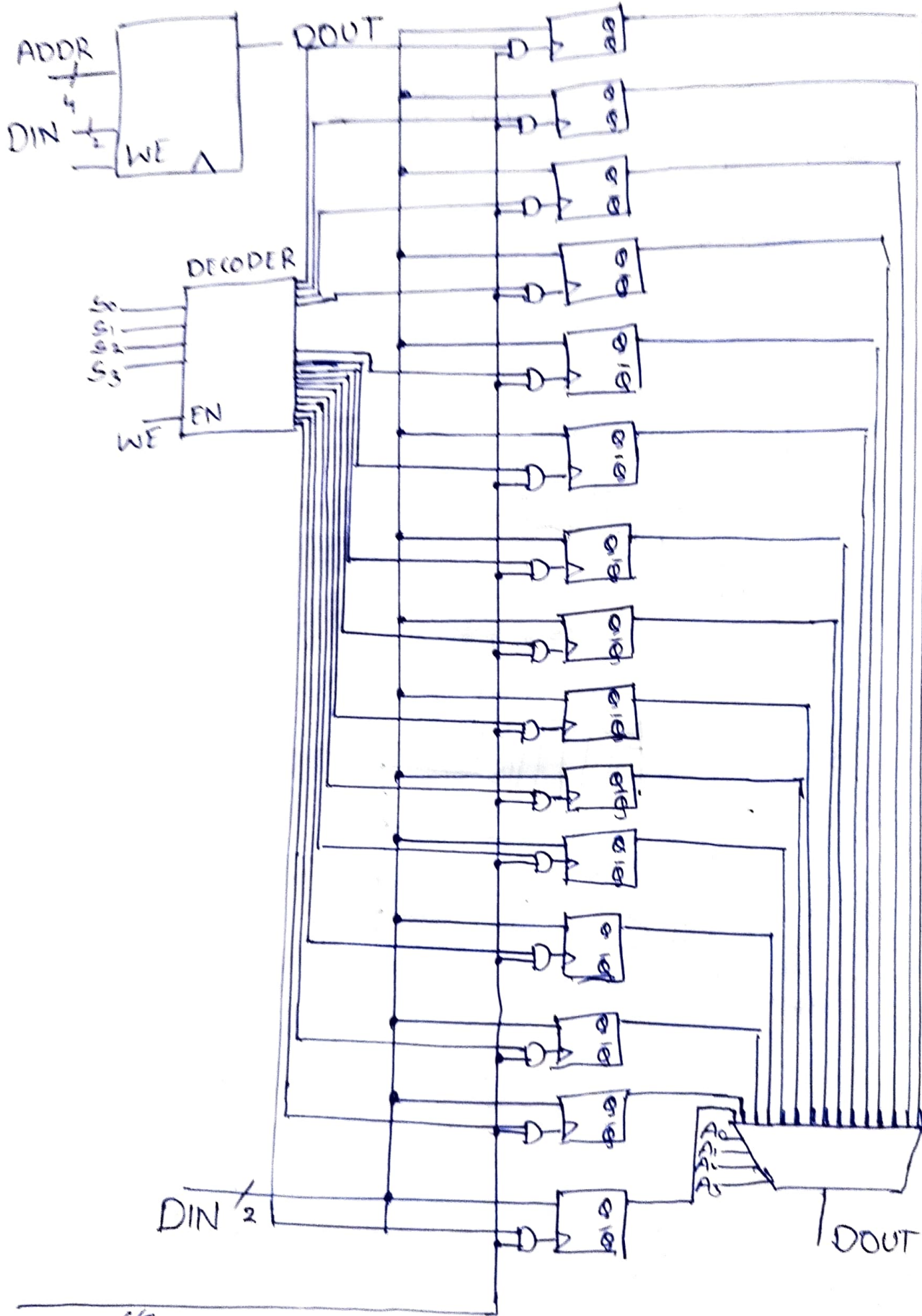

~~CLK~~ WE CLK

Problem 8

Ⓐ

0F	1F	DC	10	10	DC	DC	00	76	10	54	54
00	00	00	00	00	76	76	76				
0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F	0F				
10	10	10	10	10	10	54	54				
1F	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC				


DOUT
MEM[0]
MEM[1]
MEM[2]
MEM[3]

Ⓑ


0F	1F	10	DC	00	10	
00	00	00	00	76	76	
0F	0F	0F	0F	0F	0F	
10	10	10	10	10	54	
1F	DC	DC	DC	DC	DC	

DOUT
MEM[0]
MEM[1]
MEM[2]
MEM[3]

©

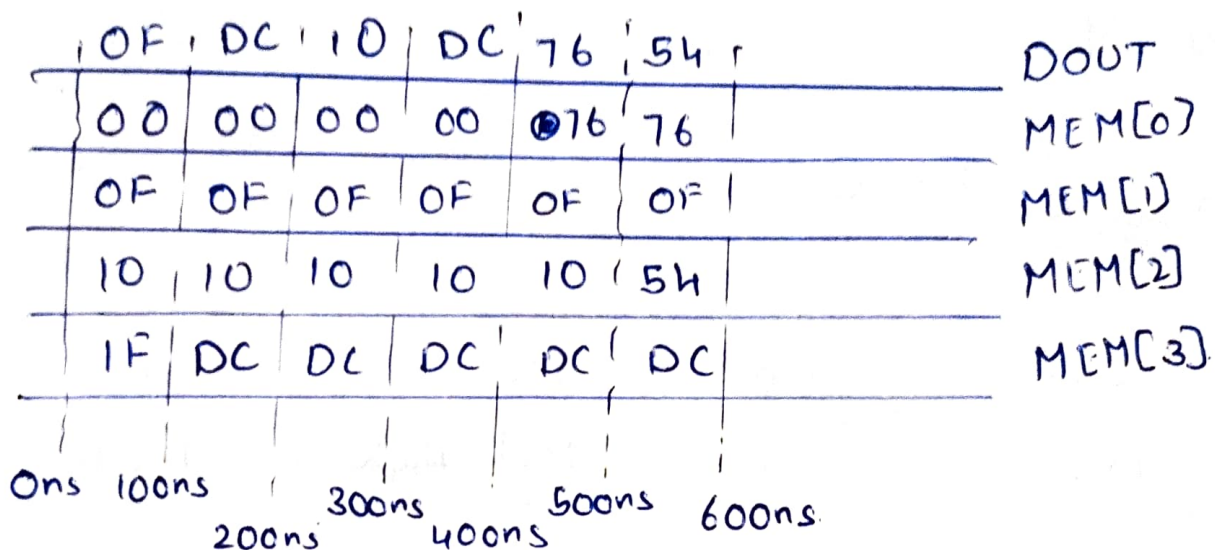

d

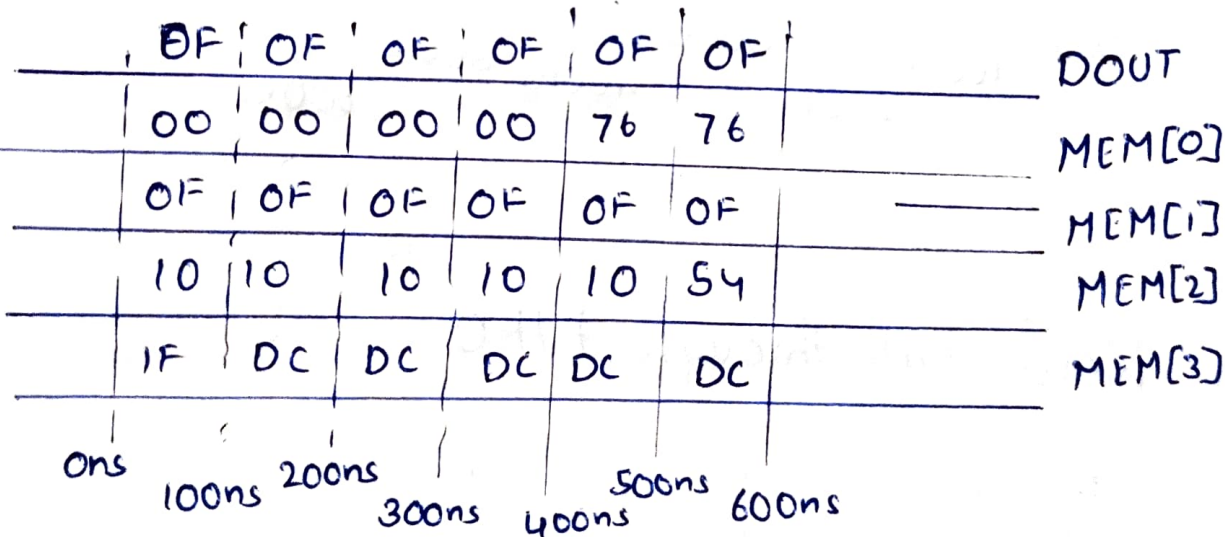

Problem 9

@ standard FIFO

DOUT	-	F8	-	D6	-	-	3C
EMPTY	-	High	-	High	High	-	High
FIFO DATA		F8	-	D6	-	-	3C
	0ns	100ns	200ns	300ns	400ns	500ns	600ns

④ First-Word-Fall through FIFO

DOUT	F8	-	D6	-	-	3C	
EMPTY	-	High	-	High	High	-	
FIFO DATA	F8	-	D6	-	-	3C	
	0ns	100ns	200ns	300ns	400ns	500ns	600ns

Problem 3

